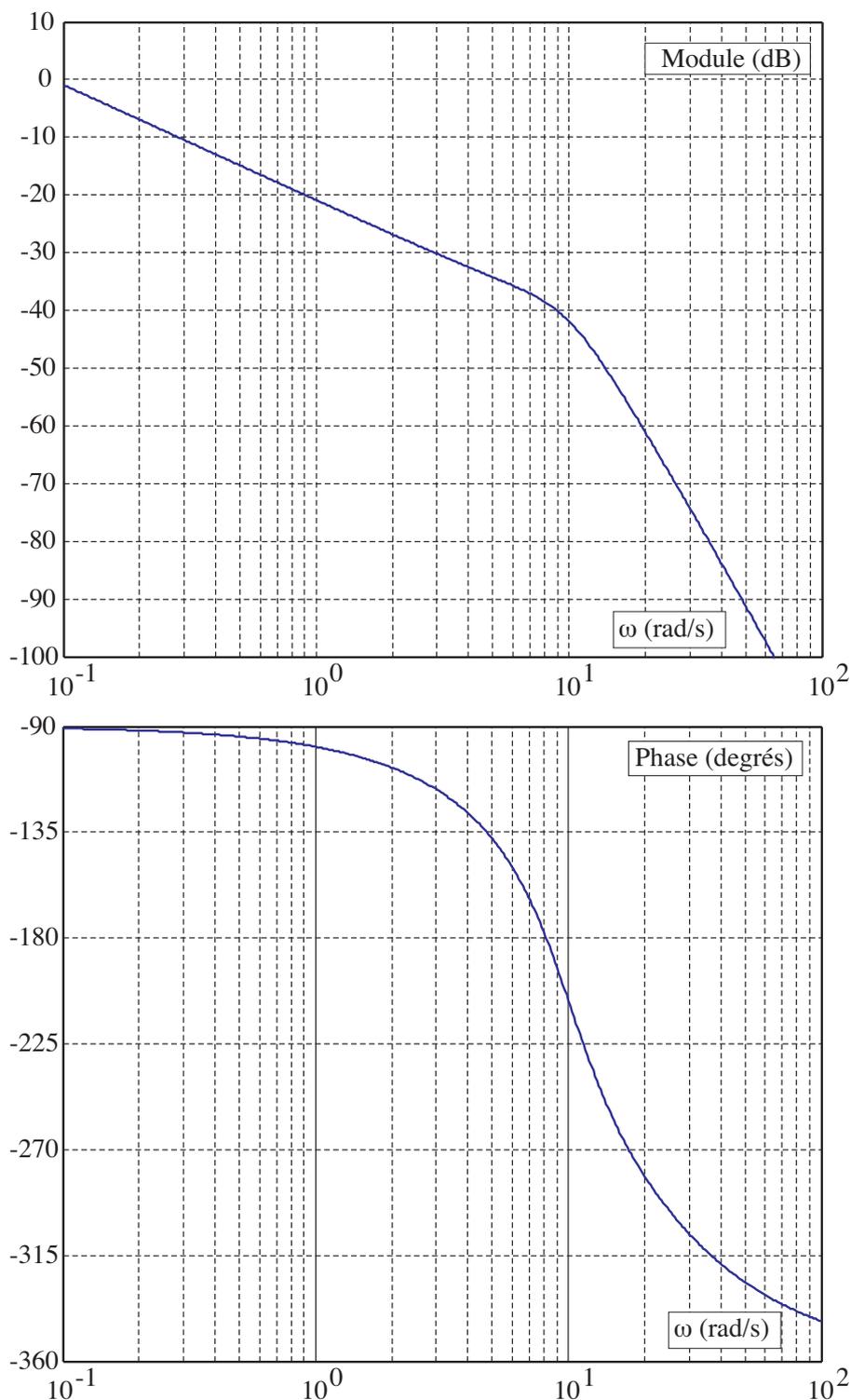


Annexe du sujet de Sciences Industrielles pour l'Ingénieur



Cette annexe doit être rendue avec les autres copies. Il ne pourra pas être délivré d'autres exemplaires de ce document.

Annexe 3. Diagrammes de Bode en boucle ouverte non corrigée




Filière PSI

Annexe 4. Diagrammes de Bode en boucle fermée corrigée $F(p) = v_1(p)/v_c(p)$

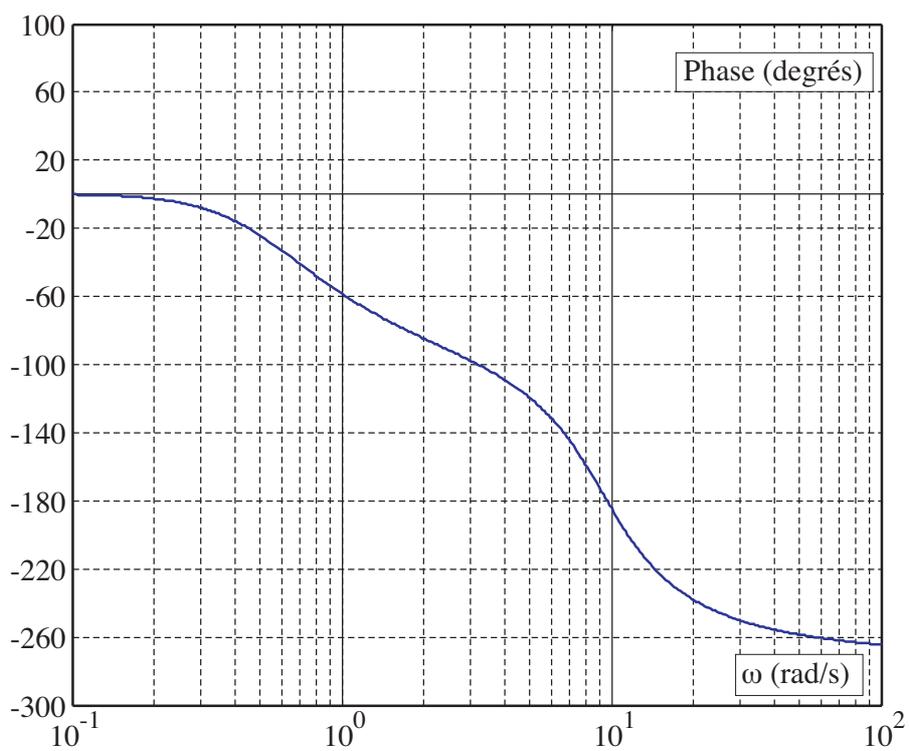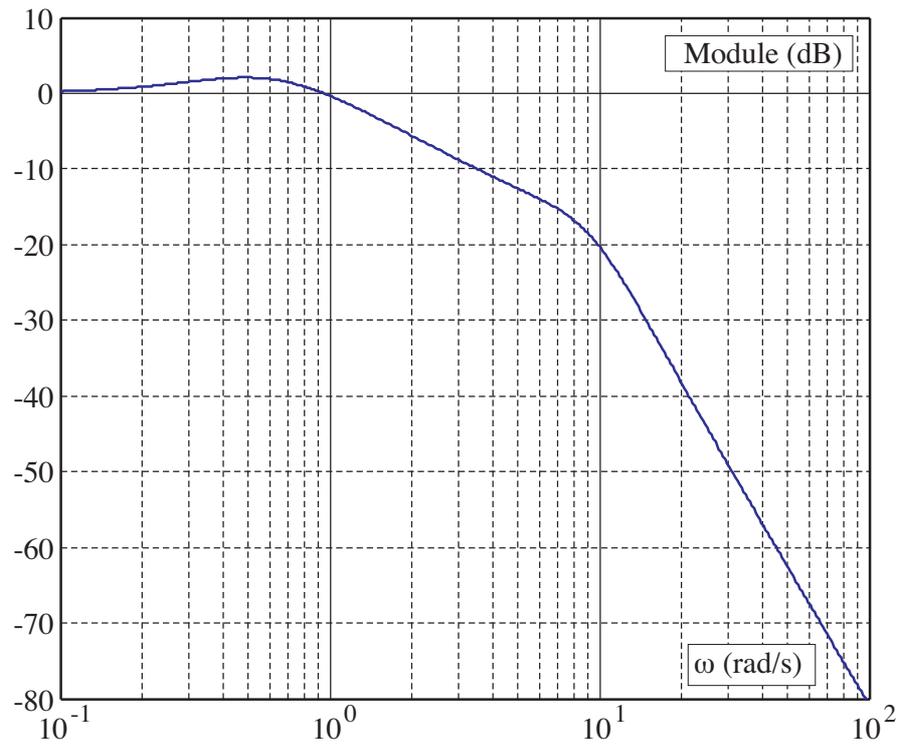

Annexe 5. Diagrammes de Bode de la fonction de transfert entre la sortie et les perturbations

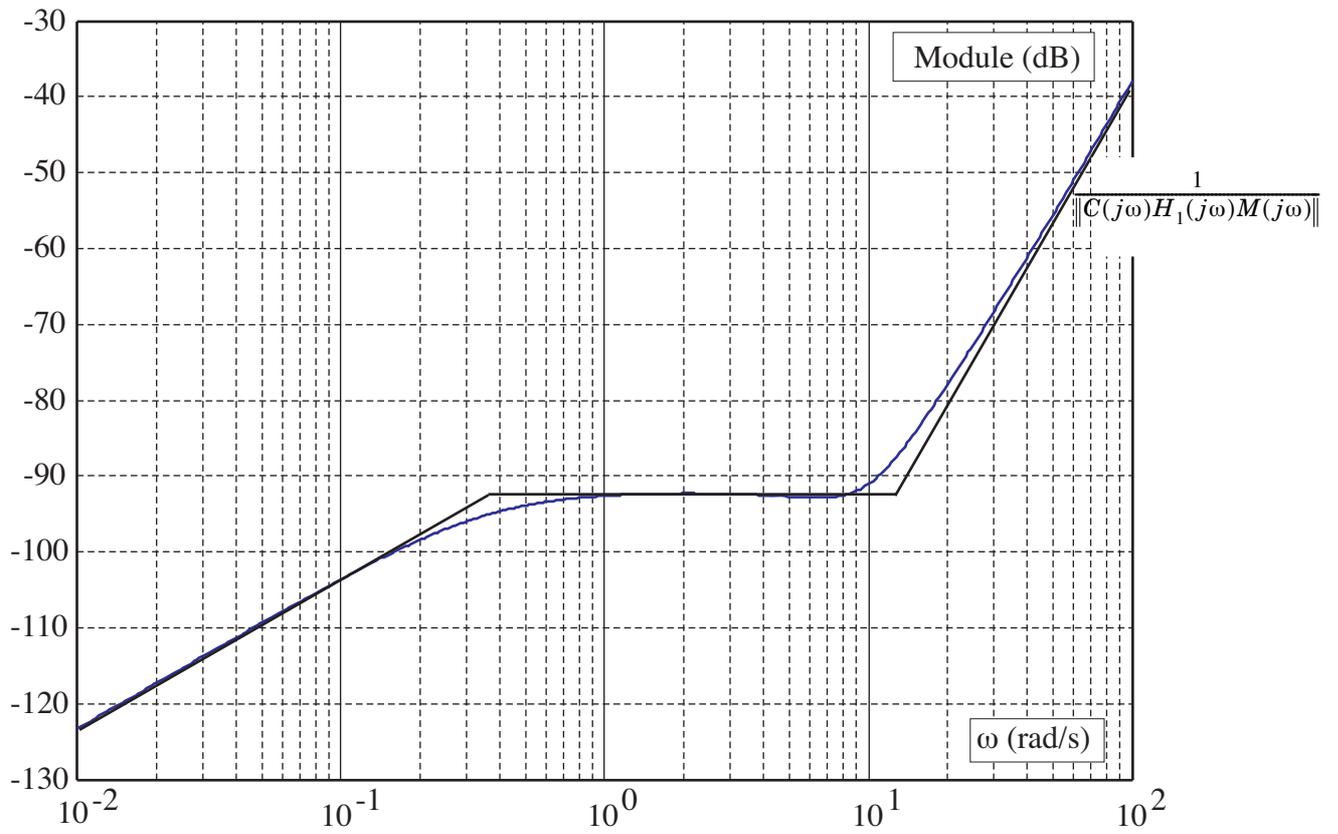

Annexe 6. Schéma pneumatique

